
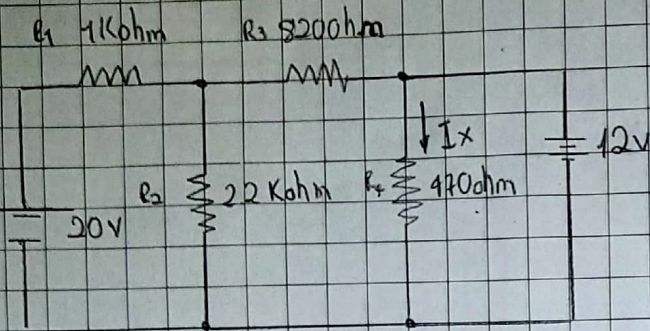


$$2.2 \text{ Kohm} = 2200 \text{ ohm}$$

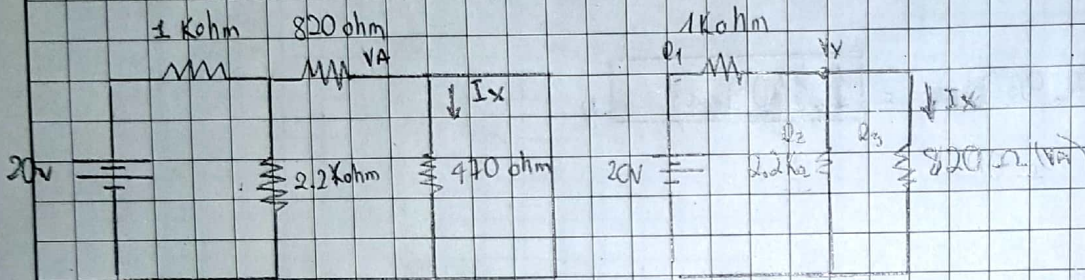

• Haciendo cero (cortocircuitando) la fuente de 12V



$$0.82 \text{ K}\Omega \cdot 2.2 \text{ K}\Omega = 0.5973 \text{ K}\Omega \text{ en } R_{eq}$$

$$0.82 \text{ K}\Omega + 2.2 \text{ K}\Omega$$

$$R_{eq} = 1 \text{ K}\Omega + 0.5973 \text{ K}\Omega$$

$$R_{eq} = 1.5973 \text{ K}\Omega$$

$$I_T = \frac{20\text{V}}{1.5973 \text{ K}\Omega} = 12.5207 \text{ mA}$$


$$I_x = \left(\frac{2200}{2200 + 820} \right) 12.5207 \text{ mA} = 9.121 \text{ mA}$$

$$V_A =$$

$$9.121 \text{ mA} \cdot 0.82 \text{ K}\Omega$$

$$V_A = 7.47922 \text{ V}$$

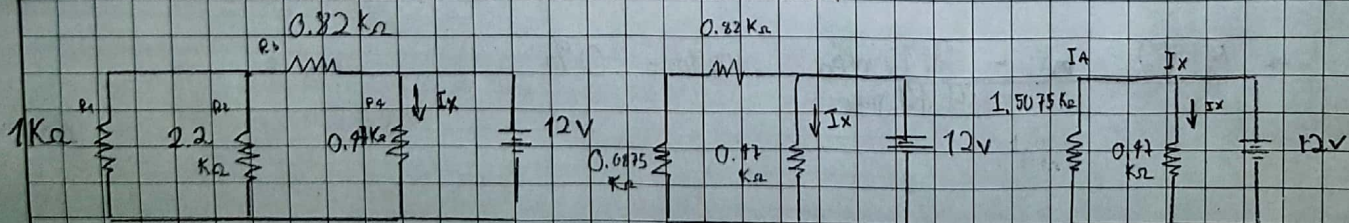• Haciendo Cortocircuito a la fuente de 20V



$$R_{1||R2} = \frac{1 \text{ K}\Omega \cdot 2.2 \text{ K}\Omega}{1 \text{ K}\Omega + 2.2 \text{ K}\Omega} = 0.6875 \text{ K}\Omega$$

$$R_{1||2} + R_3 = 0.6875 \text{ K}\Omega + 0.82 \text{ K}\Omega = 1.5075 \text{ K}\Omega$$

$$R_{eq} = \frac{1.5075 \text{ K}\Omega \cdot 0.47 \text{ K}\Omega}{1.5075 \text{ K}\Omega + 0.47 \text{ K}\Omega} = 0.35829 \text{ K}\Omega$$

$$I_T = \frac{12\text{V}}{0.35829 \text{ K}\Omega} = 33.492 \text{ mA}$$

$$I_A = \left(\frac{1507.5 \Omega}{1507.5 \Omega + 470 \Omega} \right) 33.492 \text{ mA}$$

$$I_A = 25.5318 \text{ mA}$$

$$I_x = \left(\frac{470 \Omega}{1507.5 \Omega + 470 \Omega} \right) 33.492 \text{ mA}$$

$$I_x = 7.9601 \text{ mA}$$

$$V_A = 7.9601 \text{ mA} \cdot 0.82 \text{ K}\Omega$$

$$V_A = 6.5272 \text{ V}$$

V_A Total:

$$V_{AT} = 7.4792 \text{ V} - 6.5272 \text{ V} = 0.952 \text{ V} \quad || \quad 952 \text{ mV} \quad ||$$

$$I_{x \text{ Total}} = 9.121 \text{ mA} - 7.9601 \text{ mA} = 1.1609 \text{ mA} \quad ||$$

Errors:

$$V_{AT} = \frac{952 \text{ mV} - 952 \text{ mV}}{952 \text{ mV}} \cdot 100\% = 0\%$$

$$I_{xT} = \frac{1.16 \text{ mA} - 1.16 \text{ mA}}{1.16 \text{ mA}} \cdot 100\% = 0\%$$

$$V_2 = \frac{7.479 \text{ V} - 7.48 \text{ V}}{7.479 \text{ V}} \cdot 100\% = 0.01\%$$

$$V_1 = \frac{6.5272 \text{ V} - 6.53}{6.5272 \text{ V}} \cdot 100\% = 0.04\%$$

$$I_x = \frac{9.12 \text{ mA} - 9.12 \text{ mA}}{9.12 \text{ mA}} \cdot 100\% = 0\%$$

$$I_x = \frac{7.9601 \text{ mA} - 7.96}{7.9601 \text{ mA}} \cdot 100\% = 0.001\%$$